

مبانی مهندسی برق

دکتر پدرام پیوندی

www.pedram-payvandy.com

1

موتورهای DC

$$\alpha = \frac{T}{J}$$

(α) شتاب زاویه‌ای جسم دوار (مانند آرمیچر) میباشد. لذا در میابیم که α با گشتاور اعمال شده T نسبت مستقیم داشته و با معان اینرسی J (لنگر لختی) جسم دوار نسبت معکوس دارد (J معان اینرسی میباشد) .

www.pedram-payvandy.com

2

جدول ۱ - ۱**SI (Eq. 5-3b)**


$$T = \frac{1000 P}{\omega}$$

 P kilowatts **ω rad/s** **T N·m****Example 5-2 (SI)****مثال ۲ - ۵ (سیستم SI)**

اگر گشتاور خروجی موتوری دربار کامل ۷۵ نیوتن - متر باشد توان اسمی موتور را در دو سرعت زیر بر حسب کیلو وات حساب کنید .

(الف) : ۲۱۰ رادیان بر ثانیه

(ب) : ۲۰ رادیان بر ثانیه

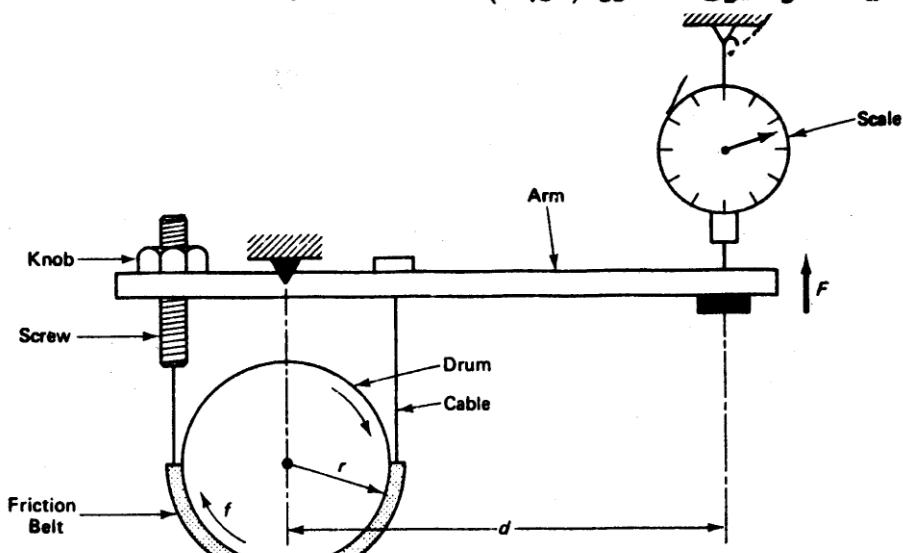5-1.2 Measurement of Torque**۲ - ۱ - ۵ اندازهگیری گشتاور (کوپل)****شکل ۱ - ۵ : سیستم ترنر برای اندازهگیری گشتاور**

Example 5-4 (SI)**مثال ۴ - ۵ (سیستم SI)**

سیستم ترمی مطابق شکل (۱ - ۵) مفروض است و برای اندازه‌گیری توان خروجی موتور DC بکار می‌رود. در تحت بار تنظیم شده‌ای سرعت ۱۰۰ رادیان بر ثانیه می‌باشد و ترازو و نیروی ۵۰ نیوتن را نشان میدهد. توان خروجی موتور را بر حسب کیلووات حساب کنید مشروط بر آنکه فاصله d معادل ۲۰ سانتیمتر باشد.

(BEMF) - ۵ - نیروی فد محرکه**5-2 BACK ELECTROMOTIVE FORCE (BACK EMF)**

۳-۵ مدار معادل موتور 5-3 EQUIVALENT CIRCUIT OF A DC MOTOR

با دانستن مفهوم نیروی ضد حرکه (BEMF) میتوان مدار معادل موتور DC را بدست آورد. شکل (۲-۵) یک موتور DC با تحریک جداگانه را نشان میدهد. اگر انرا با مدار معادل ژنراتور مقایسه نمییم (شکل ۴-۴) مشاهده میشود که این دو مدار تقریباً مشابه‌اند. فقط سه فرق عمدی بین آنها وجود دارد.

الف: در ژنراتور V_t ولتاژ ترمیナル بوده و به آن بار متصل میشود ولی در موتور V_t همان ولتاژ شبکه تغذیه موتور است. لذا حیث حریان در ژنراتور از طرف ژنراتور بطرف بار و در موتور از طرف شبکه بطرف موتور است.

ب: در ژنراتور به محور ماشین توان مکانیکی اعمال میشود ولی در موتورها توان مکانیکی بر روی محور موتور حاصل میگردد.

ج: در ژنراتور E_g بزرگتر از V_t بوده ولی در موتورها V_t بزرگتر از E_g است، البته در ژنراتور به E_g ولتاژ تولید شده و در موتور به E_g نیروی ضد حرکه

(BEMF) گفته میشود. باید گفت که:

۱- در ژنراتورها به I_a حریان بار میگویند.

۲- در موتورها به I_a حریان خط گفته میشود.

همچنین خاطرنشان میسازیم که I_a ، I_f ، R_a ، R_f ، در موتورها همان معنی را دارند که در ژنراتورها درباره آنها گفتم یعنی:

۱ - R_f : مقاومت مدار تحریک

۲ - R_a : مقاومت آرمیچر

۳ - I_f : حریان تحریک

۴ - I_a : حریان آرمیچر

۱-۳-۵ رفتار موتور DC در تحت شرایط بارداری (موتور DC با تحریک جداگانه)

5-3.1 Behavior of the Motor under Load

فرض میکنیم به محور موتور نشان داده شده در شکل (۵-۲) هیچگونه باری متصل نیاشد (حالت بی‌باری) (۱) و موتور در حالت پایدار و مانا (۲) تحت سرعت مشخصی بچرخد. در لینحالت V_t قدری بیشتر از Eg است و جریان آرمیچر عبارت است از:

$$I_a = \frac{V_t - Eg}{R_a} \quad (5-4)$$

این جریان ناچیز گشتاور کمی را تولید میکند که بر اصطکاک داخلی موتور فائق میشود، البته فرض بر آن است که شار ثابت باشد. حال اگر به محور موتور بار اعمال شود (بار موتور از نوع مکانیکی است)، در اینصورت سرعت موتور کاهش پیدا میکند. چون نیروی ضد محركه (Eg) تابعی از سرعت است (رابطه (۱-۴))، Eg نیز کم میشود. با توجه به رابطه (۴-۵) در میباییم که با کاهش Eg ، جریان I_a زیاد میشود. با افزایش جریان آرمیچر گشتاور نیز افزوده میگردد. این پروسس آنقدر ادامه میباید که موتور به سرعتی برسد تا در آن سرعت گشتاور موتور بتواند بار را ارضان کند. حال اگر یکباره بار را از روی موتور برداریم، در اینصورت گشتاور نسبتاً "قوى موجود در ماشین، موتور را شتاب داده تا بسرعت اولیه (حالت بی‌باری) برسیم.

: (TS ۳ - ۵ منحنی گشتاور سرعت (منحنی

5-3.2 Torque-Speed Curve

$$T = K'I_a$$

$$K' = K\phi$$


$$T_L = K'I_a$$

$$T_L = \frac{K'(V_t - E_b)}{R_a}$$

$$T_L = K_m V_t - K_B \omega$$

www.pedram-payvandy.com

11

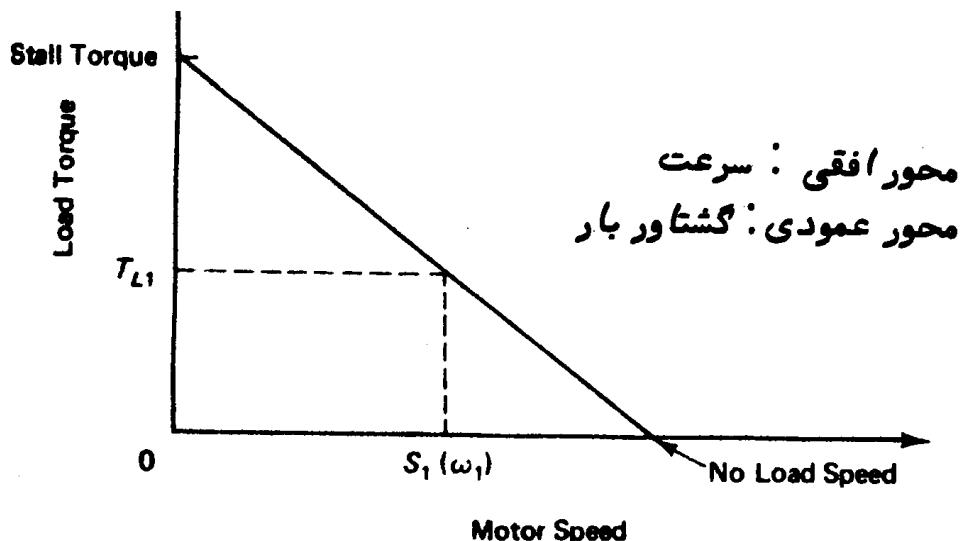

شکل ۳ - ۵: منحنی گشتاور - سرعت (TS) سرای موتور DC

www.pedram-payvandy.com

12


5.4 SPEED REGULATION

۴-۵- تنظیم سرعت :

در فصل ۴ راجع به تنظیم ولتاژ زنراتور DC صحبت کردیم . در موتورها باید راجع به تنظیم سرعت بحث کنیم . تنظیم سرعت به مفهوم آن است که سرعت محور موتور از حالت بی‌باری تا بار کامل چه میزان تغییر میکند . این تعریف برای انواع موتورها صادق بوده و لذا روابط زیر برای انواع موتورها DC بکار می‌روند .

در سیستم (SI) درصد تنظیم سرعت عبارتست از :

$$\% \text{ speed regulation} = \frac{\omega_{N.L.} - \omega_{F.L.}}{\omega_{F.L.}} \times 100 \quad (5-9b)$$

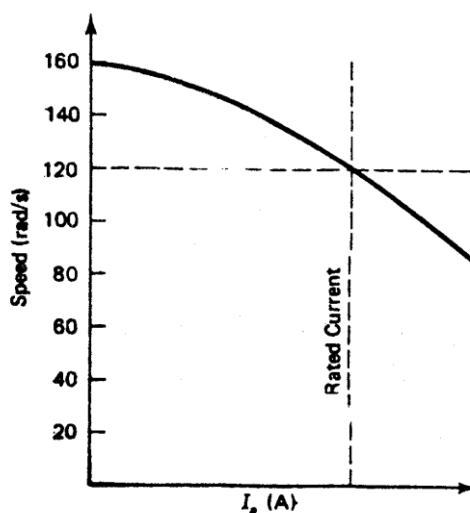

مثال ۸-۵ (سیستم SI) :

منحنی مشخصه سرعت یک موتور DC مطابق شکل (۶-۵) میباشد ، درصد تنظیم سرعت این موتور را بدست آوردید .

۵ - ۵ راندمان موتور DC

5-5 MOTOR EFFICIENCY

در موتورها توان ورودی الکتریکی بوده و توان خروجی مکانیکی است ، لذا تبدیل انرژی در آرمیچر از نوع الکتریکی به مکانیکی است (برخلاف زنراتور) . رابطه (۴-۲) را برای موتورها اینچنین مینویسیم :

$$\text{efficiency} = \eta(\%) = \frac{P_o}{P_i} \times 100 \quad (5-10)$$

از آنجاییکه توان ورودی موتورها الکتریکی است و سهله‌تر اندازه‌گیری می‌شود ، لذا توان خروجی موتور را اینچنین مینویسیم (چرا؟)

$$P_o = P_i - \text{losses} \quad (5-11)$$

در نتیجه :

$$\text{efficiency} = \eta(\%) = \frac{P_i - \text{losses}}{P_i} \times 100 \quad (5-12)$$


مثال ۱۰ - ۵ (سیستم SI)

یک موتور DC با مشخصات ذیل مفروض است ، راندمان نوشته شده بر روی پلاک موتور چیست .

کیلووات	= توان اسمی	۲
ولت	= ولتاژ اسمی ترمینال	۲۲۰
آمپر	= حریان اسمی	۱۲

5-5.1 Power Flow Diagram

۱-۵-۵ دیاگرام (نمودار) بخش توان :

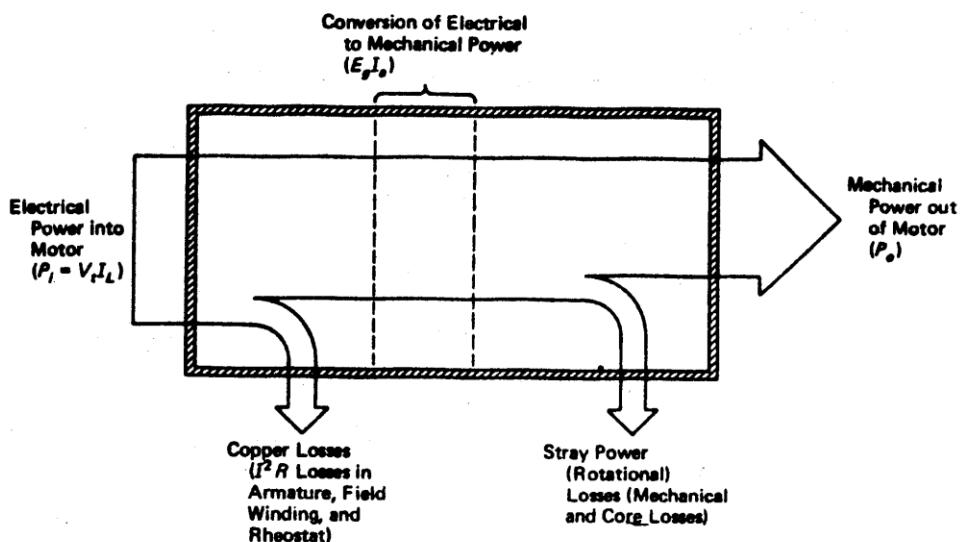

17

مثال ۱۱-۵ :

Example 5-11

یک موتور DC مطابق شکل (۵-۲) مفروض است و در حالت بی‌باری آنرا مورد آزمایش قرار میدهیم تلفات مسی از مقاومت‌ها و حریانها حاصل می‌گردد و ۲۱۰ وات است، ولتاژ ترمینال و جریان خط بترتیب ۱۲۰ ولت و ۲/۵ آمپر می‌باشد. اگر موتور تحت سرعت اسمی بچرخد، تلفات توان سرگردان را بدست آورید.